

实验报告

班级：智能 1601 学号：201608010520 姓名：甘昆禄

实验题目：相对简单的 CPU 设计

实验目标

利用 VHDL 设计相对简单 CPU 的电路并验证。

实验要求

- * 采用 VHDL 描述电路及其测试平台
- * 采用时序逻辑设计电路
- * 采用从 1 累加到 n 的程序进行测试

实验内容

相对简单的 CPU 的设计需求

相对简单 CPU 的设计需求请详见课件，主要特征如下：


- 地址总线 16 位，数据总线 8 位
- 有一个 8 位累加寄存器 AC，一个 8 位通用寄存器 R，一个 1 位的零标志
- 有一个 16 位 AR 寄存器，一个 16 位程序计数器 PC，一个 8 位数据寄存器 DR，一个 8 位指令寄存器 IR，一个 8 位临时寄存器 TR
- 有 16 条指令，每条指令 1 个或 3 个字节，其中操作码 8 位。3 字节的指令有 16 位的地址

以下是 16 条指令对应操作码和操作：

指令	指令码	操作
NOP	0 0 0 0 0000	无
LDAC	0 0 0 0 0001 Γ	$AC \leftarrow M[\Gamma]$
STAC	0 0 0 0 0010 Γ	$M[\Gamma] \leftarrow AC$
M V A C	0 0 0 0 0011	$R \leftarrow AC$
M O V R	0 0 0 0 0100	$AC \leftarrow R$
JUMP	0 0 0 0 0101 Γ	GOTO Γ
JMPZ	0 0 0 0 0110 Γ	IF ($Z = 1$) THEN GOTO Γ
JPNZ	0 0 0 0 0111 Γ	IF ($Z = 0$) THEN GOTO Γ

ADD	0 0 0 0 1000	$AC \leftarrow AC + R$, IF ($AC + R = 0$) THEN $Z \leftarrow 1$ ELSE $Z \leftarrow 0$
SUB	0 0 0 0 1001	$AC \leftarrow AC - R$, IF ($AC - R = 0$) THEN $Z \leftarrow 1$ ELSE $Z \leftarrow 0$
INAC	0 0 0 0 1010	$AC \leftarrow AC + 1$, IF ($AC + 1 = 0$) THEN $Z \leftarrow 1$ ELSE $Z \leftarrow 0$
CLAC	0 0 0 0 1011	$AC \leftarrow 0$, $Z \leftarrow 1$
AND	0 0 0 0 1100	$AC \leftarrow AC \wedge R$, IF ($AC \wedge R = 0$) THEN $Z \leftarrow 1$ ELSE $Z \leftarrow 0$
OR	0 0 0 0 1101	$AC \leftarrow AC \vee R$, IF ($AC \vee R = 0$) THEN $Z \leftarrow 1$ ELSE $Z \leftarrow 0$
XOR	0 0 0 0 1110	$AC \leftarrow AC \oplus R$, IF ($AC \oplus R = 0$) THEN $Z \leftarrow 1$ ELSE $Z \leftarrow 0$
NOT	0 0 0 0 1111	$AC \leftarrow AC'$, IF ($AC' = 0$) THEN $Z \leftarrow 1$ ELSE $Z \leftarrow 0$

CPU 的数据通路如下图所示：

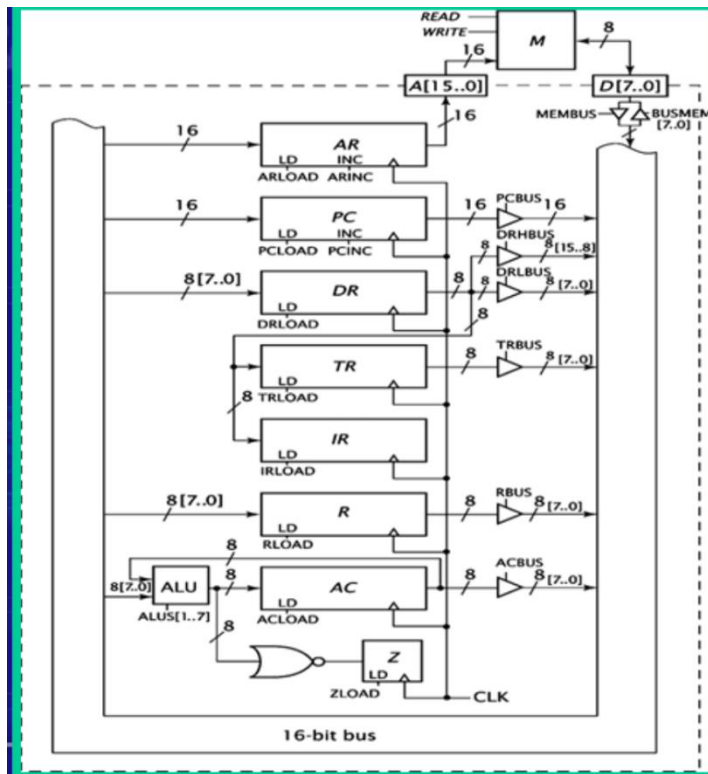

相对简单的 CPU 的设计方案

相对简单 CPU 的设计方案请详见课件，主要思路如下：

1. 指令执行过程分为取指、译码、执行三个阶段
2. 取指包括三个状态，FETCH1，FETCH2，FETCH3，FETCH4
3. 译码体现为从 FETCH4 状态到各指令执行状态序列的第一个状态
4. 执行根据指令的具体操作分为若干状态
5. 每条指令的最后一个状态转移到 FETCH1 状态
6. 控制器根据每个状态需要完成的操作产生相应的控制信号

代码可以分 4 个文件进行编写：

rsisa.vhd、mem.vhd、cpu.vhd、comp.vhd

rsisa.vhd: 声明每条指令对应的变量名。

mem.vhd: 内存的代码，在这里声明了内存的大小、初始化内存（填入指令和数据），并规定了读写信号（write、read）有效时内存的动作。

cpu.vhd: 相对简单的 CPU 的代码，在这里声明了 CPU 的内部组成、CPU 可能达到的各个状态，和 CPU 处于各个状态下的动作。

comp.vhd: 使用 component 语句讲 cpu 和 mem 实例化，并连接起来，成为一个统一系统。

测试

相对简单 CPU 电路在如下机器上进行了测试：

部件	配置	备注
CPU 型号	core-i5 4200U	
内存	4GB	
操作系统	Windows10	旗舰版
综合软件	quatus ii9.1	
仿真软件	quatus ii9.1	
波形查看	quatus ii9.1	

测试输入

我们采用从 1 累加到 n (n 设置成 8) 的程序作为测试输入：

```
CLAC
STAC total } total = 0, i = 0
STAC i
Loop: LDAC i
      INAC
      STAC i } i = i + 1
      MVAC
      LDAC total
      ADD
      STAC total } total = total + i
      LDAC n
      SUB
      JPNZ Loop } IF i ≠ n THEN GOTO Loop
total:
i:
```

测试记录

波形截图如下所示，其中的信号：

clk: 时钟信号


reset: 重置信号

state: 状态


pc、ir、ac: CPU 中的三个关键寄存器

res: 复制 total 的变量，用来查看 total 的值


初始状态，result 等于 0:

 


result 等于 21:

 


result 等于 28:

 


result 等于 36:

 

result 等于 45:

 

result 等于 55:

 

当 res 变为 55 之后不在发生变化。由于 n 设置成了 10，所以：

$$\text{totoal} = 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = 55$$

仿真结果正确。