


相对简单的CPU设计

班级：智能1602

姓名：马琛迎

学号：201607030227

相对简单的CPU设计

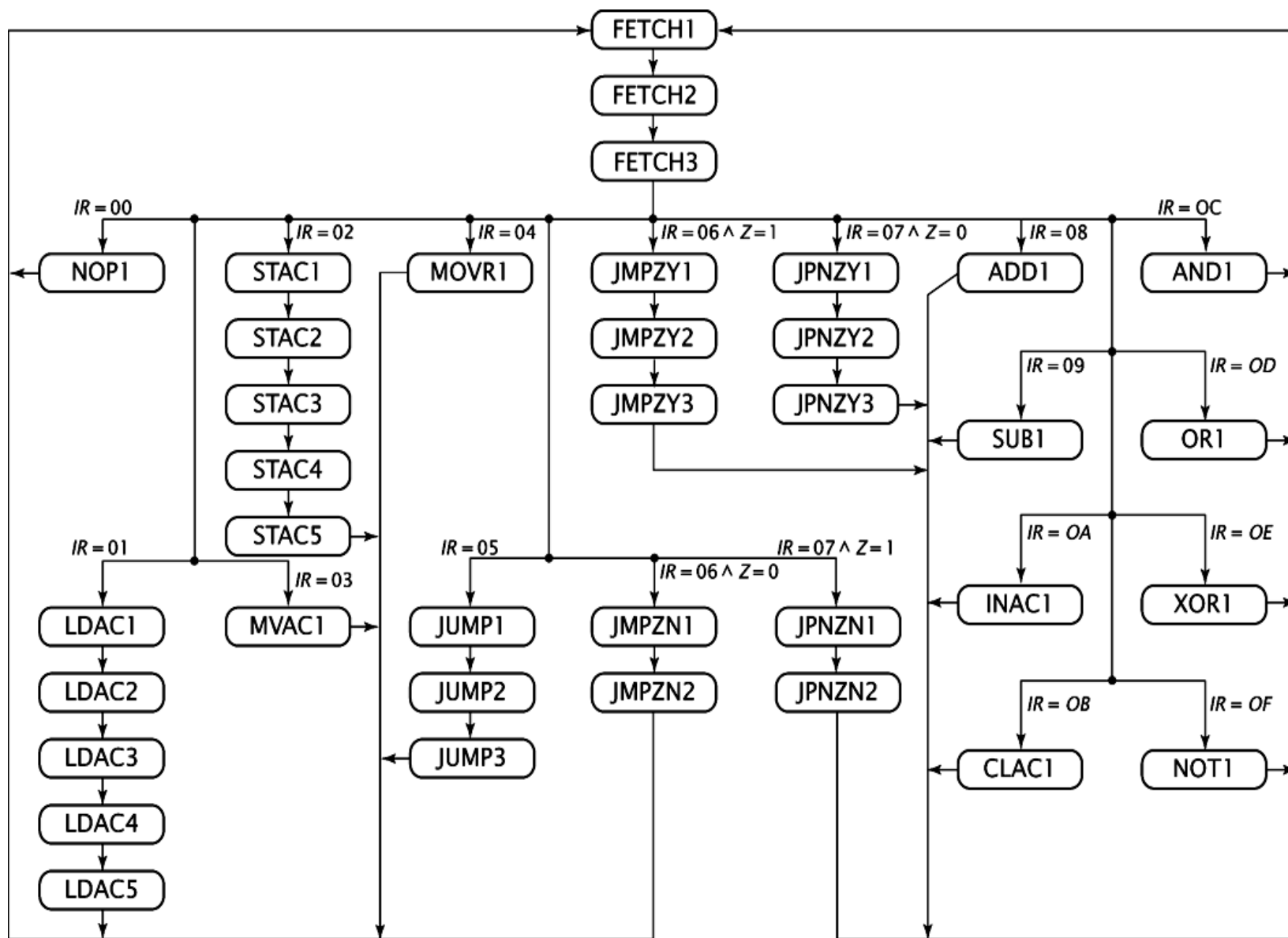

相对简单的CPU设计

```
-- State transition
next_state_pro: process(state,ir,z)
begin
    case state is
        when fetch1 =>
            nextstate <= fetch2;
        when fetch2 =>
            nextstate <= fetch3;
        when fetch3 =>
            case ir is
                -- More than one state
                when RSNOP =>
                    nextstate <= NOP1;
                when RSLDAC =>
                    nextstate <= LDAC1;
                when RSSTAC =>
                    nextstate <= STAC1;
                when RSMVAC =>
                    nextstate <= MVAC1;
                when RSMOVR =>
                    nextstate <= MOVR1;
                when RSJUMP =>
                    nextstate <= JUMP1;
```

```
when RSJMPZ =>
    --if(z='0') then
    --    nextstate <= JMPZY1;
    --else if(z='1') then
    --    nextstate <= JMPZN1;
    --end if;
    case z is
        when '0' =>
            nextstate <= JMPZY1;
        when '1' =>
            nextstate <= JMPZN1;
    end case;
when RSJPNZ =>
    --if(z='1') then
    --    nextstate <= JPNZY1;
    --else if(z='0') then
    --    nextstate <= JPNZN1;
    --end if;
    case z is
        when '0' =>
            nextstate <= JPNZN1;
        when '1' =>
            nextstate <= JPNZY1;
    end case;
```

```
-- one state
when RSADD =>
    nextstate <= ADD1;
when RSSUB =>
    nextstate <= SUB1;
when RSINAC =>
    nextstate <= INAC1;
when RSCLAC =>
    nextstate <= CLAC1;
when RSAND =>
    nextstate <= AND1;
when RSOR =>
    nextstate <= OR1;
when RSXOR =>
    nextstate <= XOR1;
when RSNOT =>
    nextstate <= NOT1;
when others =>
    nextstate <= fetch1;
end case;
```

相对简单的CPU设计

```
-- STAC
when STAC1 =>
    nextstate <= STAC2;
when STAC2 =>
    nextstate <= STAC3;
when STAC3 =>
    nextstate <= STAC4;
when STAC4 =>
    nextstate <= STAC5;
-- LDAC
when LDAC1 =>
    nextstate <= LDAC2;
when LDAC2 =>
    nextstate <= LDAC3;
when LDAC3 =>
    nextstate <= LDAC4;
when LDAC4 =>
    nextstate <= LDAC5;
```

```
-- JUMP
when JUMP1 =>
    nextstate <= JUMP2;
when JUMP2 =>
    nextstate <= JUMP3;
-- JMPZY
when JMPZY1 =>
    nextstate <= JMPZY2;
when JMPZY2 =>
    nextstate <= JMPZY3;
-- JMPZN
when JMPZN1 =>
    nextstate <= JMPZN2;
when JMPZN1 =>
    nextstate <= JMPZN2;
-- JPNZY
when JPNZY1 =>
    nextstate <= JPNZY2;
when JPNZY2 =>
    nextstate <= JPNZY3;
-- JPNZN
when JPNZN1 =>
    nextstate <= JPNZN2;
when others =>
    nextstate <= fetch1;
end case;
end process next_state_pro;
```

相对简单的CPU设计

LDAC1: $DR \leftarrow M, PC \leftarrow PC + 1, AR \leftarrow AR + 1$

LDAC2: $TR \leftarrow DR, DR \leftarrow M, PC \leftarrow PC + 1$

LDAC3: $AR \leftarrow DR, TR$

LDAC4: $DR \leftarrow M$

LDAC5: $AC \leftarrow DR$

STAC1: $DR \leftarrow M, PC \leftarrow PC + 1, AR \leftarrow AR + 1$

STAC2: $TR \leftarrow DR, DR \leftarrow M, PC \leftarrow PC + 1$

STAC3: $AR \leftarrow DR, TR$

STAC4: $DR \leftarrow AC$

STAC5: $M \leftarrow DR$

MVAC1: $R \leftarrow AC$

MOVR1: $AC \leftarrow R$

JUMP1: $DR \leftarrow M, AR \leftarrow AR + 1$

JUMP2: $TR \leftarrow DR, DR \leftarrow M$

JUMP3: $PC \leftarrow DR, TR$

JMPZY1: $DR \leftarrow M, AR \leftarrow AR + 1$

JMPZY2: $TR \leftarrow DR, DR \leftarrow M$

JMPZY3: $PC \leftarrow DR, TR$

JMPZN1: $PC \leftarrow PC + 1$

JMPZN2: $PC \leftarrow PC + 1$

相对简单的CPU设计

JPNZY1: $DR \leftarrow M, AR \leftarrow AR + 1$

JPNZY2: $TR \leftarrow DR, DR \leftarrow M$

JPNZY3: $PC \leftarrow DR, TR$

JPNZN1: $PC \leftarrow PC + 1$

JPNZN2: $PC \leftarrow PC + 1$

ADD1: $AC \leftarrow AC + R, \text{ IF } (AC + R = 0) \text{ THEN } Z \leftarrow 1 \text{ ELSE } Z \leftarrow 0$

SUB1: $AC \leftarrow AC - R, \text{ IF } (AC - R = 0) \text{ THEN } Z \leftarrow 1 \text{ ELSE } Z \leftarrow 0$

INAC1: $AC \leftarrow AC + 1, \text{ IF } (AC + 1 = 0) \text{ THEN } Z \leftarrow 1 \text{ ELSE } Z \leftarrow 0$

CLAC1: $AC \leftarrow 0, Z \leftarrow 1$

AND1: $AC \leftarrow AC \wedge R, \text{ IF } (AC \wedge R = 0) \text{ THEN } Z \leftarrow 1 \text{ ELSE } Z \leftarrow 0$

OR1: $AC \leftarrow AC \vee R, \text{ IF } (AC \vee R = 0) \text{ THEN } Z \leftarrow 1 \text{ ELSE } Z \leftarrow 0$

XOR1: $AC \leftarrow AC \oplus R, \text{ IF } (AC \oplus R = 0) \text{ THEN } Z \leftarrow 1 \text{ ELSE } Z \leftarrow 0$

NOT1: $AC \leftarrow AC', \text{ IF } (AC' = 0) \text{ THEN } Z \leftarrow 1 \text{ ELSE } Z \leftarrow 0$

相对简单的CPU设计

LDAC1: $DR \leftarrow M$, $PC \leftarrow PC + 1$, $AR \leftarrow AR + 1$

LDAC2: $TR \leftarrow DR$, $DR \leftarrow M$, $PC \leftarrow PC + 1$

LDAC3: $AR \leftarrow DR$, TR

LDAC4: $DR \leftarrow M$

LDAC5: $AC \leftarrow DR$

```
when LDAC1 =>
  -- dr <- m; pc <- pc+1; ar <- ar+1
  readm <= '1';   writem <= '0';   membus <= '1';
  arload <= '0';  arinc <= '1';
  pcbus <= '0';   pcload <= '0';   pcinc <= '1';
  drload <= '1';  drhbus <= '0';   drlbus <= '0';
  trload <= '0';  trbus <= '0';
  irload <= '0';
  rload <= '0';   rbus <= '0';
  acload <= '0';  acbus <= '0';
  zload <= '0';
```

```
when LDAC2 =>
  -- tr <- dr; dr <- m; pc <- pc+1
  readm <= '1';   writem <= '0';   membus <= '1';
  arload <= '0';  arinc <= '0';
  pcbus <= '0';   pcload <= '0';   pcinc <= '1';
  drload <= '1';  drhbus <= '0';   drlbus <= '1';
  trload <= '1';  trbus <= '0';
  irload <= '0';
  rload <= '0';   rbus <= '0';
  acload <= '0';  acbus <= '0';
  zload <= '0';
```

相对简单的CPU设计

```
signal_control: process(clk)
begin
    if(rising_edge(clk)) then
        if(arload='1') then
            if(pcbus='1') then
                ar <= pc;
            end if;
            if(drlbus='1') then
                ar(15 downto 8) <= databus;
            end if;
            if(trbus='1') then
                ar(7 downto 0) <= databus;
            end if;
        end if;

        if(arinc='1') then
            ar <= std_logic_vector(unsigned(ar) + 1);
        end if;
    end if;
end process;
```

```
if(pcinc='1') then
    pc <= std_logic_vector(unsigned(pc) + 1);
end if;

if(drload='1') then
    dr <= databus;
end if;

if(drhbus='1') then
    databus <= dr;
end if;


if(drlbus='1') then
    databus <= dr;
end if;

if(trload='1') then
    tr <= databus;
end if;
```


相对简单的CPU设计

```
if(alusel="0001") then
    ac <= std_logic_vector(unsigned(ac) + unsigned(r));
    if(ac="00000000") then
        z <= '1';
    else
        z <= '0';
    end if;
elsif(alusel="0010") then
    ac <= std_logic_vector(unsigned(ac) - unsigned(r));
    if(ac="00000000") then
        z <= '1';
    else
        z <= '0';
    end if;
elsif(alusel="0011") then
    ac <= std_logic_vector(unsigned(ac) + 1);
    if(ac="00000000") then
        z <= '1';
    else
        z <= '0';
    end if;
```

相对简单的CPU设计

 

相对简单的CPU设计

```
if(pclload='1') then
    if(drlbus='1') then
        pc(15 downto 8) <= databus;
    end if;
    if(trbus='1') then
        pc(7 downto 0) <= databus;
    end if;
end if;
```

```
if(arload='1') then
    if(pcbus='1') then
        ar <= pc;
    end if;
    if(drlbus='1') then
        ar(15 downto 8) <= databus;
    end if;
    if(trbus='1') then
        ar(7 downto 0) <= databus;
    end if;
end if;
```

相对简单的CPU设计

```
ting@ting-INVALID:/media/ting/新加卷/a计算机系统设$ ghdl -a cpu.vhd
cpu.vhd:174:56:error: no choices for 'U' to 'X'
cpu.vhd:173:48:error: no choices for 'Z' to '-'
cpu.vhd:186:56:error: no choices for 'U' to 'X'
cpu.vhd:185:48:error: no choices for 'Z' to '-'
```

```
when RSJMPZ =>
    --if(z='0') then
    --    nextstate <= JMPZY1;
    --else if(z='1') then
    --    nextstate <= JMPZN1;
    --end if;
    case z is
        when '0' =>
            nextstate <= JMPZY1;
        when '1' =>
            nextstate <= JMPZN1;
    end case;
```

THANK YOU!

