

相对简单 CPU 电路设计设计报告

班级 智能 1601 姓名 潘小天 学号 201608010309

一、实验目标

利用 VHDL 设计相对简单 CPU 的电路并验证。

二、实验要求

- ① 采用 VHDL 描述电路及其测试平台
- ② 采用时序逻辑设计电路
- ③ 采用从 1 累加到 N 的程序进行测试

三、实验内容

3.1 设计的整体架构

这个是本次实验的实验要求的数据通路

 


图 1 实验要求数据通路图

相对简单 CPU 的设计需求请详见课件，主要特征如下：

- ① 地址总线 16 位，数据总线 8 位
- ② 有一个 8 位累加寄存器 AC，一个 8 位通用寄存器 R，一个 1 位的零标志
- ③ 有一个 16 位 AR 寄存器，一个 16 位程序计数器 PC，一个 8 位数据寄存器 DR，一个 8 位指令寄存器 IR，一个 8 位临时寄存器 TR
- ④ 有 16 条指令，每条指令 1 个或 3 个字节，其中操作码 8 位 0.3 字节的指令有 16 位的地址

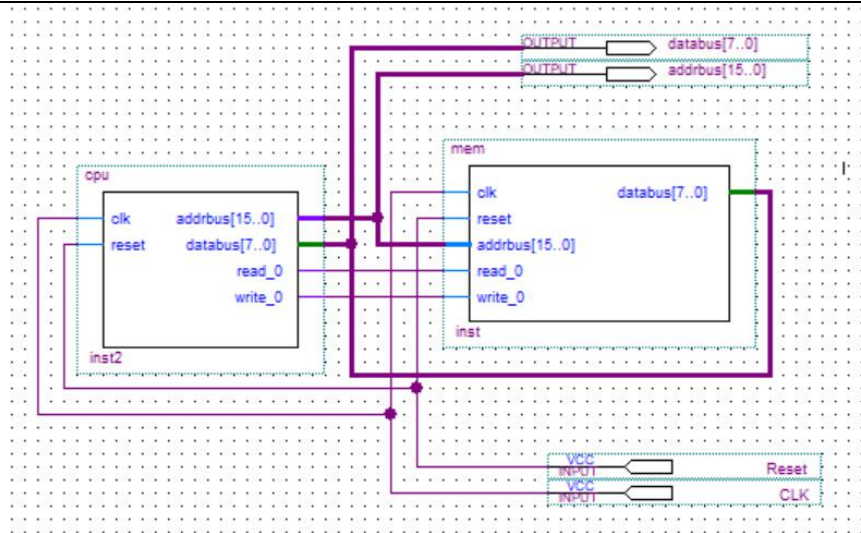


图 2 我设计顶层图

16 条指令对应指令码和操作

指令	指令码	操作
NOP	0000 0000	无
LDAC	0000 0001 Γ	$AC \leftarrow M[\Gamma]$
STAC	0000 0010 Γ	$M[\Gamma] \leftarrow AC$
MVAC	0000 0011	$R \leftarrow AC$
MOVR	0000 0100	$AC \leftarrow R$
JUMP	0000 0101 Γ	GOTO Γ
JMPZ	0000 0110 Γ	IF (Z=1) THEN GOTO Γ
JPNZ	0000 0111 Γ	IF (Z=0) THEN GOTO Γ

ADD	0000 1000	$AC \leftarrow AC + R$, IF $(AC + R = 0)$ THEN $Z \leftarrow 1$ ELSE $Z \leftarrow 0$
SUB	0000 1001	$AC \leftarrow AC - R$, IF $(AC - R = 0)$ THEN $Z \leftarrow 1$ ELSE $Z \leftarrow 0$
INAC	0000 1010	$AC \leftarrow AC + 1$, IF $(AC + 1 = 0)$ THEN $Z \leftarrow 1$ ELSE $Z \leftarrow 0$
CLAC	0000 1011	$AC \leftarrow 0$, $Z \leftarrow 1$
AND	0000 1100	$AC \leftarrow AC \wedge R$, IF $(AC \wedge R = 0)$ THEN $Z \leftarrow 1$ ELSE $Z \leftarrow 0$
OR	0000 1101	$AC \leftarrow AC \vee R$, IF $(AC \vee R = 0)$ THEN $Z \leftarrow 1$ ELSE $Z \leftarrow 0$
XOR	0000 1110	$AC \leftarrow AC \oplus R$, IF $(AC \oplus R = 0)$ THEN $Z \leftarrow 1$ ELSE $Z \leftarrow 0$
NOT	0000 1111	$AC \leftarrow AC'$, IF $(AC' = 0)$ THEN $Z \leftarrow 1$ ELSE $Z \leftarrow 0$

3.2 相对简单 CPU 设计方案

相对简单 CPU 的设计方案请详见课件，主要思路如下：

1. 指令执行过程分为取指，译码，执行三个阶段
2. 取指包括三个状态，FETCH1, FETCH2, FETCH3, FETCH4
3. 译码体现为从 FETCH3 状态到各指令执行状态序列的第一个状态
4. 执行根据指令的具体操作分为若干状态
5. 执行的最后一个状态转移到 FETCH1 状态
6. 控制器根据每个状态需要完成的操作产生相应的控制信号

mem 对应代码:

```

signal memdata: memtype(4095 downto 0) := (
0 => RSCLAC,
1 => RSSTAC,--m[total_total]<=ac    total=0
2 => std_logic_vector(to_unsigned(total_addr, 8)),
3 => X"00",
4 => RSSTAC,--m[i_addr]<=ac    i=0
5 => std_logic_vector(to_unsigned(i_addr, 8)),
6 => X"00",
7 => RSLDAC,  -- loop    --ac<=m[i_addr]    ac=i
8 => std_logic_vector(to_unsigned(i_addr, 8)),
9 => X"00",
10 => RSINAC, --ac++
11 => RSSTAC, --i=ac
12 => std_logic_vector(to_unsigned(i_addr, 8)),
13 => X"00",
14 => RSMVAC, --r=ac
15 => RSLDAC, --ac=total
16 => std_logic_vector(to_unsigned(total_addr, 8)),
17 => X"00",
18 => RSADD,  --ac=ac+r
19 => RSSTAC, --total=ac
20 => std_logic_vector(to_unsigned(total_addr, 8)),
21 => X"00",
22 => RSLDAC, --ac=n
23 => std_logic_vector(to_unsigned(n_addr, 8)),

```

cpu 对应代码:

```

constant fetch1: std_logic_vector(5 downto 0) := "000000";-- ar<=pc
constant fetch2: std_logic_vector(5 downto 0) := "000001";-- dr<=m  pc<=pc+1
constant fetch3: std_logic_vector(5 downto 0) := "000010";-- ir<=dr
constant fetch4: std_logic_vector(5 downto 0) := "000011";-- ar<=pc
constant clacl:  std_logic_vector(5 downto 0) := "000100";--ac<=0  z<=1
constant incac1: std_logic_vector(5 downto 0) := "000101";--ac++  z change
constant add1:  std_logic_vector(5 downto 0) := "000110";--ac=ac+r  z change
constant subl:  std_logic_vector(5 downto 0) := "000111";--ac=ac-r  z change
constant and1:  std_logic_vector(5 downto 0) := "001000";--ac=ac&r  z change
constant or1:   std_logic_vector(5 downto 0) := "001001";--ac=ac|r  z change
constant xor1:  std_logic_vector(5 downto 0) := "001010";--ac=ac xor r  z change
constant not1:  std_logic_vector(5 downto 0) := "001011";--ac=not ac  z change
constant mvac1: std_logic_vector(5 downto 0) := "001100";--r<=ac
constant movr1: std_logic_vector(5 downto 0) := "001101";--ac<=r
constant ldac1: std_logic_vector(5 downto 0) := "001110";--dr<=m  pc=pc+1  ar=ar+1
constant ldac2: std_logic_vector(5 downto 0) := "001111";--tr<=dr  dr<=m  pc=pc+1
constant ldac3: std_logic_vector(5 downto 0) := "010000";--ar<=dr, tr
constant ldac4: std_logic_vector(5 downto 0) := "010001";--dr<=m
constant ldac5: std_logic_vector(5 downto 0) := "010010";--ac<=dr
constant stac1: std_logic_vector(5 downto 0) := "010011";--dr<=m  pc++  ar++
constant stac2: std_logic_vector(5 downto 0) := "010100";--tr<=dr  dr<=m  pc++
constant stac3: std_logic_vector(5 downto 0) := "010101";--ar<=dr, tr
constant stac4: std_logic_vector(5 downto 0) := "010110";--dr<=ac
constant stac5: std_logic_vector(5 downto 0) := "010111";--m<=dr

```



```

if(state=fetch1) then
arload<='1';pcbus<='1';pcinc<='0';drload<='0';membus<='0';irload<='0';acreset<='0';acinc<='0';--ar<=pc
rbus<='0';s<="0000";acload<='0';rload<='0';acbus<='0';arinc<='0';trbus<='0';drbus<='0';trload<='0';
read_0<='0';write_1<='0';write_0<='0';pcload<='0';
elseif(state=fetch2) then
arload<='0';pcbus<='0';pcinc<='1';drload<='1';membus<='1';irload<='0';acreset<='0';acinc<='0';--dr<=m pc<=pc+1
rbus<='0';s<="0000";acload<='0';rload<='0';acbus<='0';arinc<='0';trbus<='0';drbus<='0';trload<='0';
read_0<='1';write_1<='0';write_0<='0';pcload<='0';
elseif(state=fetch3) then
arload<='0';pcbus<='0';pcinc<='0';drload<='0';membus<='0';irload<='1';acreset<='0';acinc<='0';--ir<=dr
rbus<='0';s<="0000";acload<='0';rload<='0';acbus<='0';arinc<='0';trbus<='0';drbus<='0';trload<='0';
read_0<='0';write_1<='0';write_0<='0';pcload<='0';
elseif(state=fetch4) then
arload<='1';pcbus<='1';pcinc<='0';drload<='0';membus<='0';irload<='0';acreset<='0';acinc<='0';--ar<=pc
rbus<='0';s<="0000";acload<='0';rload<='0';acbus<='0';arinc<='0';trbus<='0';drbus<='0';trload<='0';
read_0<='0';write_1<='0';write_0<='0';pcload<='0';
elseif(state=clacl) then
arload<='0';pcbus<='0';pcinc<='0';drload<='0';membus<='0';irload<='0';acreset<='1';acinc<='0';--ac<=0 z<=1
rbus<='0';s<="0000";acload<='0';rload<='0';acbus<='0';arinc<='0';trbus<='0';drbus<='0';trload<='0';
read_0<='0';write_1<='0';write_0<='0';pcload<='0';

```

```

if(state=fetch1) then nextstate<=fetch2;
elseif(state=fetch2) then nextstate<=fetch3;
elseif(state=fetch3) then nextstate<=fetch4;
elseif(state=fetch4) then
    if(ir=RSCLAC) then nextstate<=clacl;
    elseif(ir=RSINAC) then nextstate<=incacl;
    elseif(ir=RSADD) then nextstate<=addl;
    elseif(ir=RSSUB) then nextstate<=subl;
    elseif(ir=RSAND) then nextstate<=andl;
    elseif(ir=RSOR) then nextstate<=orl;
    elseif(ir=RSXOR) then nextstate<=xorl;
    elseif(ir=RSNOT) then nextstate<=notl;
    elseif(ir=RSMVAC) then nextstate<=mvac1;
    elseif(ir=RSMOVR) then nextstate<=movr1;
    elseif(ir=RSLDAC) then nextstate<=ldacl;
    elseif(ir=RSSTAC) then nextstate<=stacl;
    elseif(ir=RSJUMP) then nextstate<=jumpl;

```

四、注：实验步骤如同控制台系统测试

4.1 测试环境

软件：QUARTUS II 9.0

仿真芯片：EP2C5F256C6

4.2 测试输入


```


CLAC
STAC total } total = 0, i = 0
STAC i
Loop: LDAC i }
INAC } i = i + 1
STAC i
MVAC
LDAC total } total = total + i
ADD
STAC total
LDAC n }
SUB } IF i ≠ n THEN GOTO Loop
JPNZ Loop
total:
i:

```

4.3 测试结果

Total 中值为 0, 1, 3, 6, 10, 15 时对应的寄存器的值

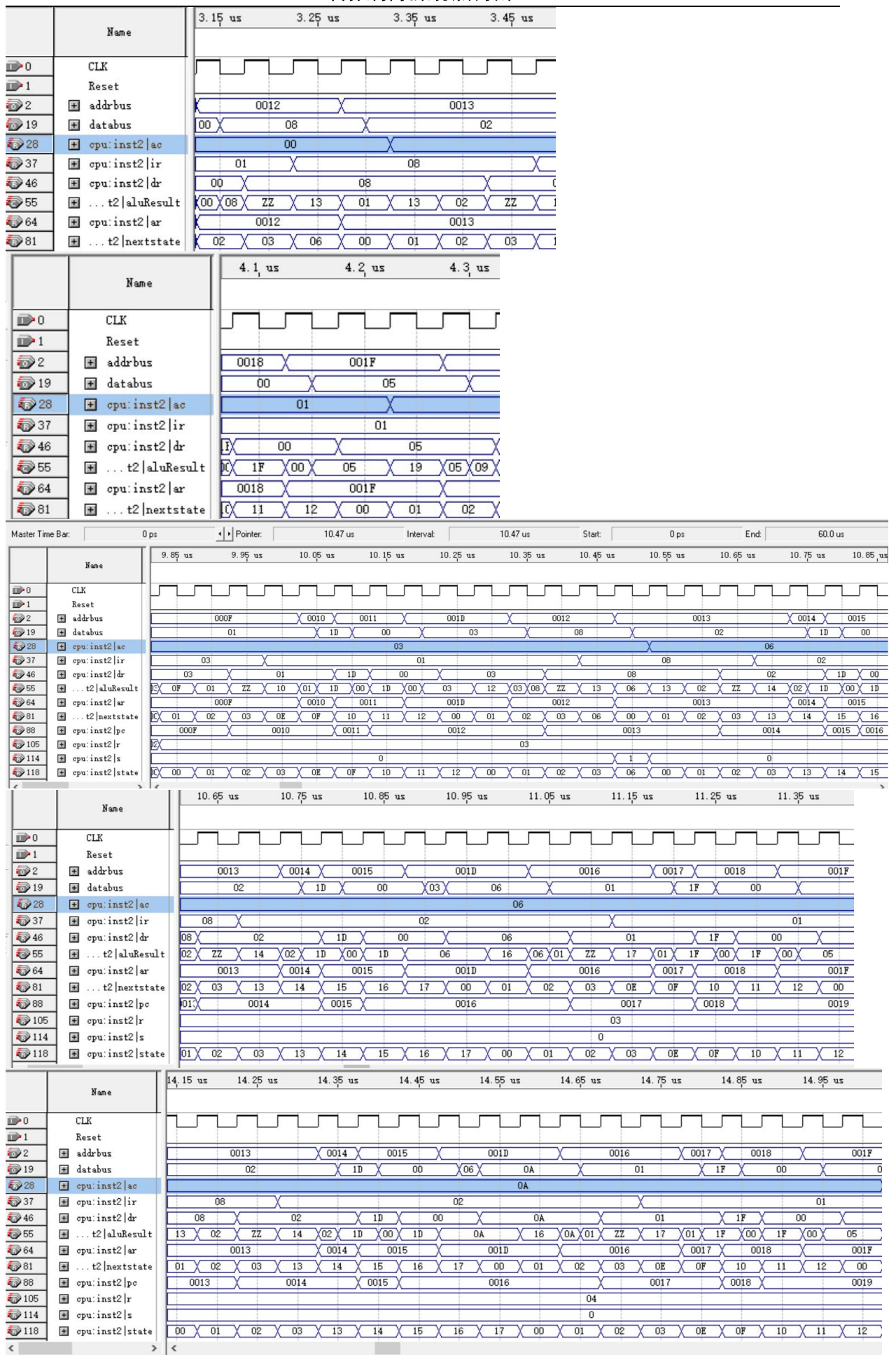

 

计算结束后 z 值由 0 变为 1，计算过程结束：

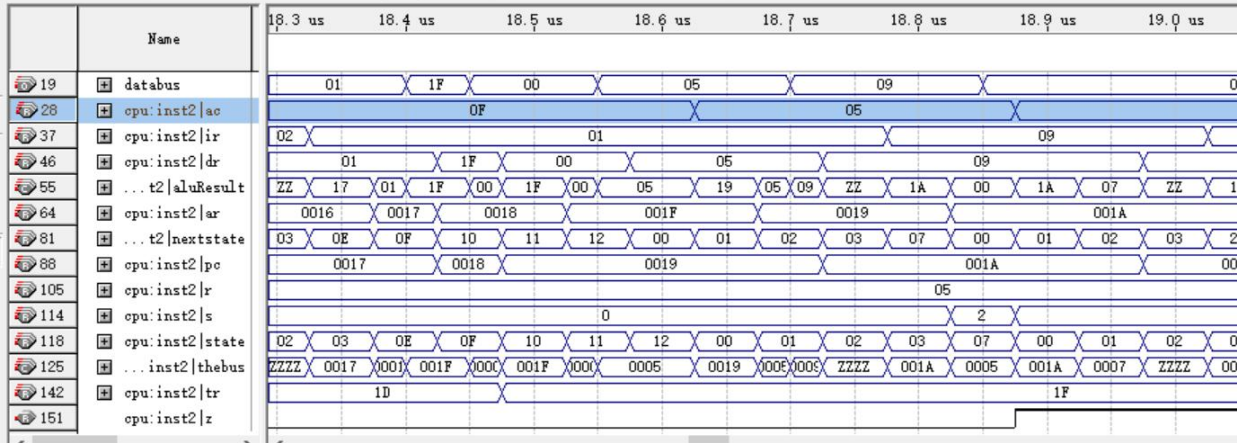


图 12 测试结果原图

仿真结果正确。