

# 计算机系统设计 课程实验报告

## 湖南大学

实验名称      相对简单 CPU 的设计

学生姓名      张宁

学生学号      201608010312

专业班级      智能 1601

**实验名称：**相对简单 CPU 电路设计

**实验目标：**利用 VHDL 设计相对简单 CPU 的电路并验证。

## 实验要求

---

- 采用 VHDL 描述电路及其测试平台
- 采用时序逻辑设计电路
- 采用从 1 累加到 n 的程序进行测试

## 实验内容

### 相对简单 CPU 的设计需求

#### CPU 设计步骤：

---

##### 1. 相对简单 CPU 的设计规格说明：

- 地址总线 16 位，数据总线 8 位
- 有一个 8 位累加寄存器 AC，一个 8 位通用寄存器 R，一个 1 位的零标志
- 有一个 16 位 AR 寄存器，一个 16 位程序计数器 PC，一个 8 位数据寄存器 DR，一个 8 位指令寄存器 IR，一个 8 位临时寄存器 TR
- 有 16 条指令，每条指令 1 个或 3 个字节，其中操作码 8 位。3 字节的指令有 16 位的地址

##### 2. 指令集结构：

指令	指令码	操作
NOP	0000 0000	无
LDAC	0000 0001 $\Gamma$	$AC \leftarrow M[\Gamma]$
STAC	0000 0010 $\Gamma$	$M[\Gamma] \leftarrow AC$
MVAC	0000 0011	$R \leftarrow AC$
MOV R	0000 0100	$AC \leftarrow R$
JUMP	0000 0101 $\Gamma$	GOTO $\Gamma$
JMPZ	0000 0110 $\Gamma$	IF ( $Z = 1$ ) THEN GOTO $\Gamma$
JPNZ	0000 0111 $\Gamma$	IF ( $Z = 0$ ) THEN GOTO $\Gamma$

ADD	0000 1000	$AC \leftarrow AC + R$ , IF ( $AC + R = 0$ ) THEN $Z \leftarrow 1$ ELSE $Z \leftarrow 0$
SUB	0000 1001	$AC \leftarrow AC - R$ , IF ( $AC - R = 0$ ) THEN $Z \leftarrow 1$ ELSE $Z \leftarrow 0$
INAC	0000 1010	$AC \leftarrow AC + 1$ , IF ( $AC + 1 = 0$ ) THEN $Z \leftarrow 1$ ELSE $Z \leftarrow 0$
CLAC	0000 1011	$AC \leftarrow 0$ , $Z \leftarrow 1$
AND	0000 1100	$AC \leftarrow AC \wedge R$ , IF ( $AC \wedge R = 0$ ) THEN $Z \leftarrow 1$ ELSE $Z \leftarrow 0$
OR	0000 1101	$AC \leftarrow AC \vee R$ , IF ( $AC \vee R = 0$ ) THEN $Z \leftarrow 1$ ELSE $Z \leftarrow 0$
XOR	0000 1110	$AC \leftarrow AC \oplus R$ , IF ( $AC \oplus R = 0$ ) THEN $Z \leftarrow 1$ ELSE $Z \leftarrow 0$
NOT	0000 1111	$AC \leftarrow AC'$ , IF ( $AC' = 0$ ) THEN $Z \leftarrow 1$ ELSE $Z \leftarrow 0$

### 3. 一些寄存器

- 16 位的地址寄存器 AR：通过引脚 A[15..0]向存储器提供地址。


- 16 位的程序计数器 PC：存放的是将要执行的下一条指令的地址，或者指令需要的下一个操作数的地址。
- 8 位的数据寄存器 DR：通过 D[7..0] 从存储器中接收指令和数据并且向存储器传送数据。
- 8 位的指令寄存器 IR：存放的是从存储器中取出来的操作码。
- 8 位的临时寄存器 TR：在指令执行过程中，临时存储数据。（程序员不能访问）

## 相对简单 CPU 设计方案

相对简单 CPU 的设计方案请详见课件，主要思路如下：

- 1、明确 CPU 的功能、目的和基本规格；
- 2、设计指令集结构；
- 3、取指令、译码（画出状态图）；
- 4、执行指令（明确指令的状态）；
- 5、创建数据通路；
- 6、设计 ALU 等；
- 7、设计控制单元；
- 8、产生 CPU 的状态。

根据指令执行过程得到状态之间的转换如下：

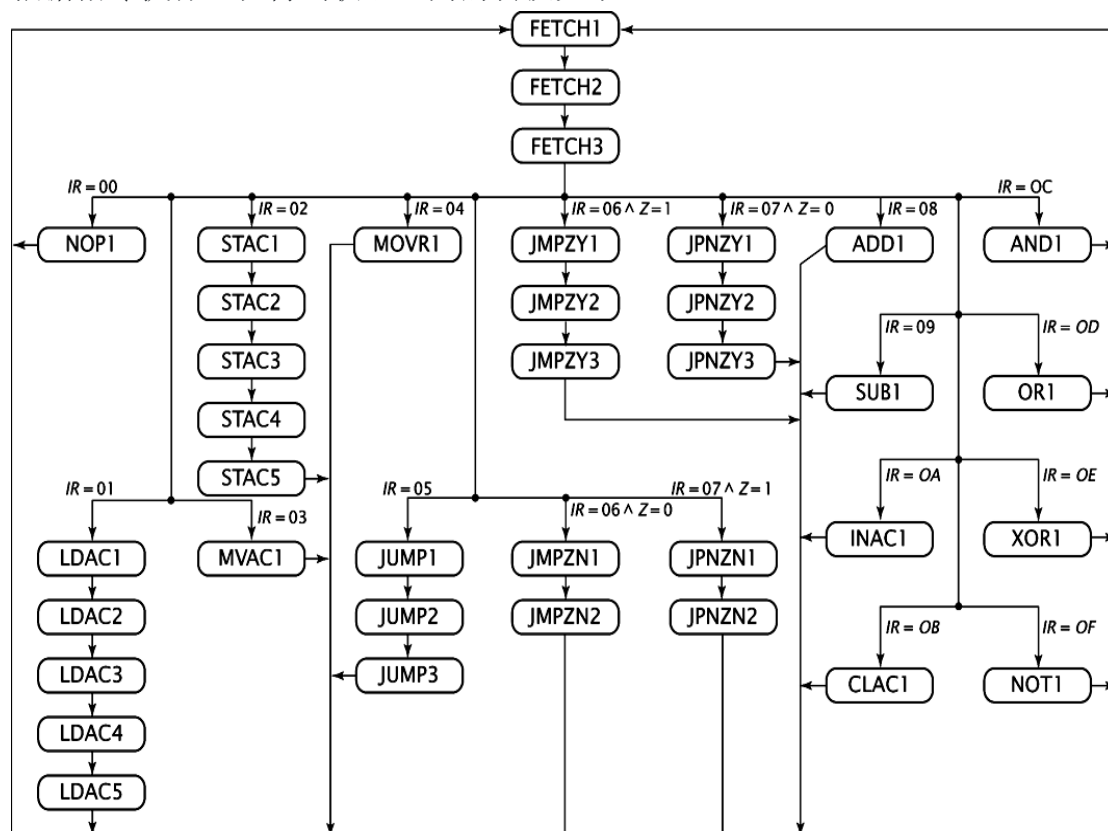



所以根据要实现的功能，mem 里面保存的内容如下：

```
signal memdata: memtype(4095 downto 0) := (
  0 => RSCLAC,
  1 => RSSTAC, --total=0
  2 => std_logic_vector(to_unsigned(total_addr, 8)),
  3 => X"00",
  4 => RSSTAC, --i=0
  5 => std_logic_vector(to_unsigned(i_addr, 8)),
  6 => X"00",
  7 => RSLDAC,  -- loop
  8 => std_logic_vector(to_unsigned(i_addr, 8)),
  9 => X"00",
  10 => RSINAC,
  11 => RSSTAC,
  12 => std_logic_vector(to_unsigned(i_addr, 8)),
  13 => X"00",
  14 => RSMVAC,
  15 => RSLDAC,
  16 => std_logic_vector(to_unsigned(total_addr, 8)),
  17 => X"00",
  18 => RSADD,  --ac=ac+r
  19 => RSSTAC,
  20 => std_logic_vector(to_unsigned(total_addr, 8)),
  21 => X"00",
  22 => RSLDAC,
  23 => std_logic_vector(to_unsigned(n_addr, 8)),
  24 => X"00",
  25 => RSSUB,
  26 => RSJPNZ,
  27 => std_logic_vector(to_unsigned(loop_addr, 8)),

  28 => X"00",
  29 => X"00",  -- total
  30 => X"00",  -- i
  31 => "00000101",  -- n
  others => RSNOP
);
```

代码分为三个文件：

cpu.vhd：

- 根据状态图对指令执行状态译码
  - 其中 LDAC、STAC 需要 5 个状态完成，JUMP 需要 3 个状态完成，其余均一个状态完成。

```
constant ldac1:    std_logic_vector(5 downto 0) := "001110";
constant ldac2:    std_logic_vector(5 downto 0) := "001111";
constant ldac3:    std_logic_vector(5 downto 0) := "010000";
constant ldac4:    std_logic_vector(5 downto 0) := "010001";
constant ldac5:    std_logic_vector(5 downto 0) := "010010";
```


- 时钟上升沿时，根据指令更新寄存器的值
- 产生下一状态的进程（根据当前指令产生下一状态）
- 对每个状态译码（信号如何变化）

mem. vhd:

在 mem. vhd 文件中，验证  $1+2+\dots+n$ 。

comp. bdf:

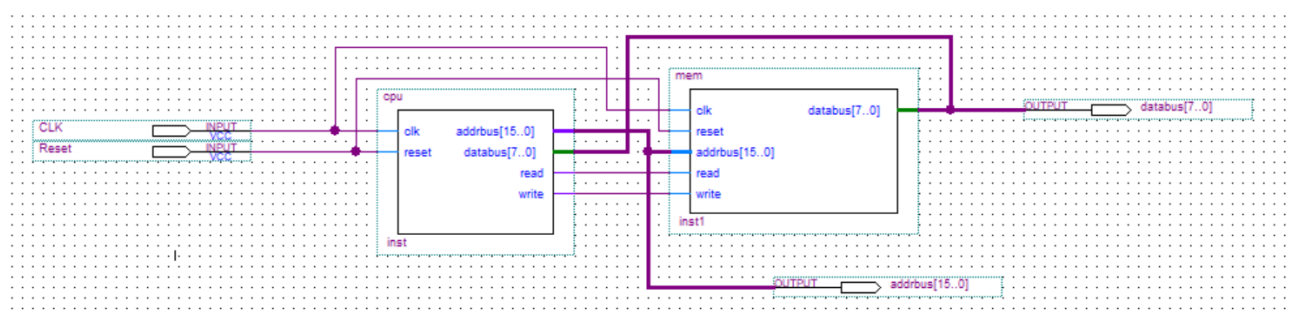在 comp 工程中，把 cpu.vhd、rsisa.vhd、mem.vhd 三个文件添加进来，通过画图的方式连接。



## 测试平台

Windows10 Quartus II 9.0

仿真：Quartus 下进行波形仿真

## 测试输入

我们采用从 1 累加到 n 的程序作为测试输入：

用相对简单 CPU 编程计算  $1+2+\dots+n$ ，则其高级语言的代码片断如下：

```
total =0;

FOR i=1 TO n DO {total=total+i};
```

可以把数值 n 存储在标明为 n 的存储单元中，结果存在标明为 total 的内存单元处，内存单元 i 用于存储求和的次数。确定运算步骤如下：

1: total=0, i=0

2: i=i+1

```

3: total=total+i
4: IF i≠n THEN GOTO 2

```

实现这一算法的相对简单CPU的代码如下：

CLAC

STAC total

STAC i

}

*total=0, i=0*

Loop:

LDAC i

INAC

STAC i

}

*i=i+1*

MVAC

LDAC total

ADD

STAC total

}

*total=total+i*

LDAC n

SUB

JPNZ Loop

}

*IF i≠n THEN GOTO Loop*


total:

i:

## 测试记录


相对简单 CPU 运行测试程序的 PC 寄存器、IR 寄存器、AC 累加器等信号波形截图如下：

初始状态时各个寄存器的状态如下图所示：

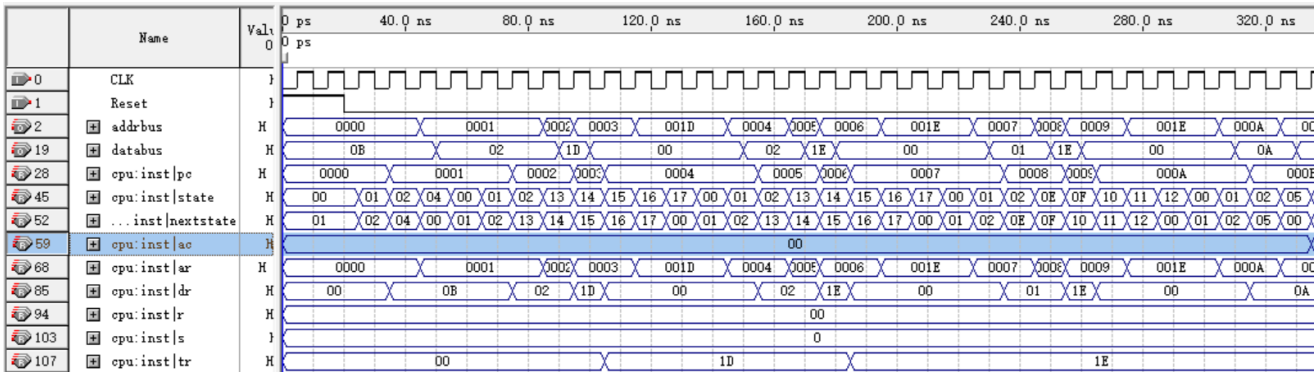


当 total 的值为 1 时各个寄存器的值如下：




 

 
当 total 的值为 3 时各个寄存器的值如下，其中 ac 值现在为 03，前一个 ac 值为 01，是上一次累加后的结果：




当 total 的值为 6 时各个寄存器的值如下：

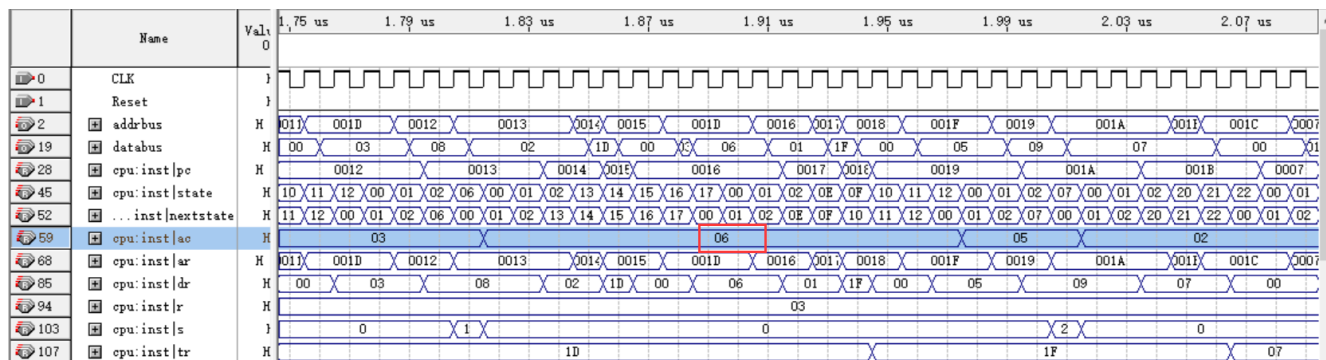

当 total 的值为 10 时各个寄存器的值如下：

 

当 total 的值为 15 时各个寄存器的值如下：

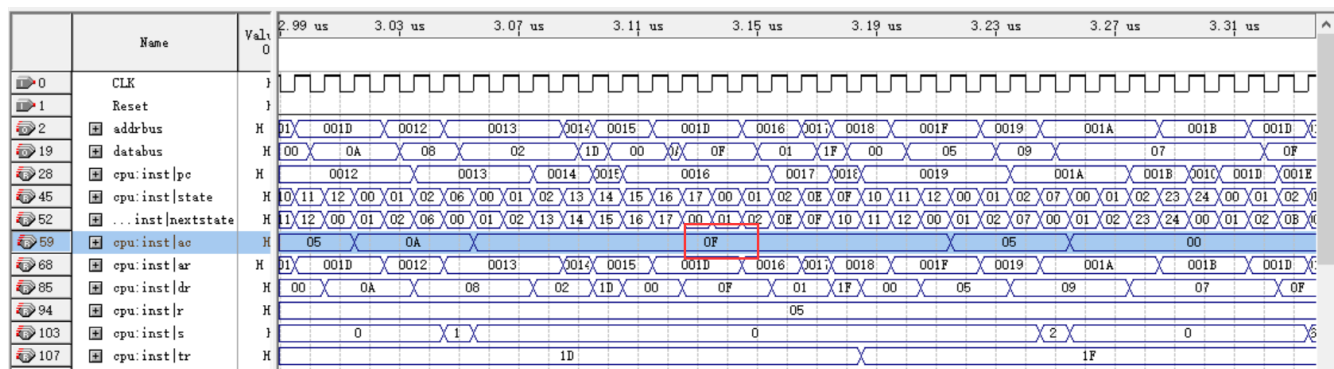

## 分析和结论

从仿真结果来看，CPU 实现了对测试程序指令的读取，译码和执行，得到的运算结果正确。根据结果可以认为所设计的相对简单 CPU 实现了所要求的功能，完成了实验目标。

通过这次 CPU 设计，让我重新温故了 VHDL 语言的写法以及 quartus 软件的应用，因为大二时做过一个 CPU，所以基本的思路还是有的，通过这门课的学习，让我对 CPU 的设计有了更深的认识。