

实验报告

物联 1601

刘小芬

201608010107

实验名称

相对简单 CPU 电路设计

实验目标

利用 VHDL 设计相对简单 CPU 的电路并验证

实验要求

- 采用 VHDL 描述电路及其测试平台
- 采用时序逻辑设计电路
- 采用从 1 累加到 n 的程序进行测试

实验内容

相对简单 CPU 的规格说明

- 地址总线 16 位，数据总线 8 位
- 有一个 8 位累加寄存器 AC，一个 8 位通用寄存器 R，一个 1 位的零标志
- 有一个 16 位 AR 寄存器，一个 16 位程序计数器 PC，一个 8 位数据寄存器 DR，一个 8 位指令寄存器 IR，一个 8 位临时寄存器 TR
- 有 16 条指令，每条指令 1 个或 3 个字节，其中操作码 8 位。3 字节的指令有 16 位的地址

相对简单 CPU 设计方案

1. 指令执行过程分为取指、译码、执行三个阶段
2. 取指包括三个状态，FETCH1，FETCH2，FETCH3
3. 译码体现为从 FETCH3 状态到各指令执行状态序列的第一个状态
4. 执行根据指令的具体操作分为若干状态
5. 执行的最后一个状态转移到 FETCH1 状态
6. 控制器根据每个状态需要完成的操作产生相应的控制信号

设计内容

增加了 FETCH4 状态一共四个状态。取址包括四个状态，而译码体现为从 FETCH4 状态到各指令执行状态序列的第一个状态。执行根据指令的具体操作分为不同的状态，并且其最后一个状态转移到 FETCH1 状态。

```
when fetch1=>--ar<=pc
when fetch2=>--dr<=m  pc<=pc+1
when fetch3=>--ir<=dr
when fetch4=>--ar<=pc
```

在 cpu.vhd 文件中，声明了 cpu 的内部总线、寄存器、控制信号和所有状态所对应的编码，以及对 alu 相关运算进行设计，并声明了所有会执行的指令。在时钟信号的上升沿，对信号 0、1 时刻下对应的操作做了规定。在进程 for_nextstate 中判断所处状态的下一个状态是什么，在另一个进程中 gen_controls 规定所处状态下所有控制信号的 0、1 状态。

其中部分代码：

```

signal pc: std_logic_vector(15 downto 0);
signal ac: std_logic_vector(7 downto 0);
signal r: std_logic_vector(7 downto 0);
signal ar: std_logic_vector(15 downto 0);
signal ir: std_logic_vector(7 downto 0);
signal dr: std_logic_vector(7 downto 0);
signal tr: std_logic_vector(7 downto 0);
signal z: std_logic;
signal thebus: std_logic_vector(15 downto 0);

if(rising_edge(clk)) then
    --update registers
    if(acreset='1') then
        ac<="00000000";
        z<='0';
    end if;
    if(reset='1') then
        pc <= "0000000000000000";
        state <= fetch1;
    else
        state <= nextstate;
    end if;
    if(pcinc='1')then
        pc<=std_logic_vector(unsigned(pc) + 1);
    end if;
    if(acinc='1')then
        ac<=std_logic_vector(unsigned(ac) + 1);
        if(ac="11111111")then
            z<='1';
        else
            z<='0';
        end if;
    end if;

case state is
    when fetch1=>
        nextstate<=fetch2;
    when fetch2=>
        nextstate<=fetch3;
    when fetch3=>
        nextstate<=fetch4;
    when fetch4=>
        case ir is
            when RSCLAC=>
                nextstate<=clac1;
            when RSINAC=>
                nextstate<=incac1;
            when RSADD=>
                nextstate<=add1;
            when RSSUB=>
                nextstate<=sub1;
            when RSAND=>
                nextstate<=and1;
            when RSOR=>
                nextstate<=or1;
            when RSXOR=>
                nextstate<=xor1;

case state is
    when fetch1=>--ar<=pc
        arload<='1';pcbus<='1';pcinc<='0';
        drload<='0';membus<='0';irload<='0';
        acreset<='0';acinc<='0';rbus<='0';
        s<="000";acload<='0';rload<='0';
        acbus<='0';arinc<='0';trbus<='0';
        drbus<='0';trload<='0';read<='0';
        write1<='0';write<='0';pcload<='0';
    when fetch2=>--dr<=m pc<=pc+1
        arload<='0';pcbus<='0';pcinc<='1';
        drload<='1';membus<='1';irload<='0';
        acreset<='0';acinc<='0';rbus<='0';
        s<="000";acload<='0';rload<='0';
        acbus<='0';arinc<='0';trbus<='0';
        drbus<='0';trload<='0';read<='1';
        write1<='0';write<='0';pcload<='0';

```

在 rsisa.vhd 文件中, 对 FETCH4 所要进行的下一个状态进行了指令的一个编码, 并且给它一个相关的变量名, 这是为了在 CPU.vhd 中对变量名的判断从而执行下一个状态。

```
constant RSNOP: std_logic_vector(7 downto 0) := "00000000";
constant RSLDAC: std_logic_vector(7 downto 0) := "00000001";
constant RSSTAC: std_logic_vector(7 downto 0) := "00000010";
constant RSMVAC: std_logic_vector(7 downto 0) := "00000011";
constant RSMOVR: std_logic_vector(7 downto 0) := "00000100";
constant RSJUMP: std_logic_vector(7 downto 0) := "00000101";
constant RSJMPZ: std_logic_vector(7 downto 0) := "00000110";
constant RSJPNZ: std_logic_vector(7 downto 0) := "00000111";

constant RSADD: std_logic_vector(7 downto 0) := "00001000";
constant RSSUB: std_logic_vector(7 downto 0) := "00001001";
constant RSINAC: std_logic_vector(7 downto 0) := "00001010";
constant RSCLAC: std_logic_vector(7 downto 0) := "00001011";
constant RSAND: std_logic_vector(7 downto 0) := "00001100";
constant RSOR: std_logic_vector(7 downto 0) := "00001101";
constant RSXOR: std_logic_vector(7 downto 0) := "00001110";
constant RSNOT: std_logic_vector(7 downto 0) := "00001111";
```

在 mem.vhd 文件中, 对内存大小进行了规定为 0 到 65535, 之前的 4096 太小了会溢出。对内存所要执行的东西进行了设计, 可以从 1 到 n 进行加法运算, n 暂时设为 8, result 变量对应没进行一次运算的结果, 可以很直观的看出结果是否正确。

```
signal addr: std_logic_vector(15 downto 0);
signal result: std_logic_vector(7 downto 0);

begin
    if(falling_edge(clk)) then
        if(reset='1') then
            addr <= (others=>'0');
        else
            addr <= addrbus;
        end if;

        if(write='1') then
            memdata(to_integer(unsigned(addr))) <= databus;
        end if;
    end if;
end process;


databus <= memdata(to_integer(unsigned(addr))) when (write='0') else "ZZZZZZZZ";
result<=memdata(29);
```

在 comp.vhd 文件中, 对 cpu 和 mem 端口进行了连接, 并规定了时钟周期和 reset 的时间大小。


```
reset <= '1', '0' after 300 ns;
clk <= not clk after 50 ns;
```

仿真结果

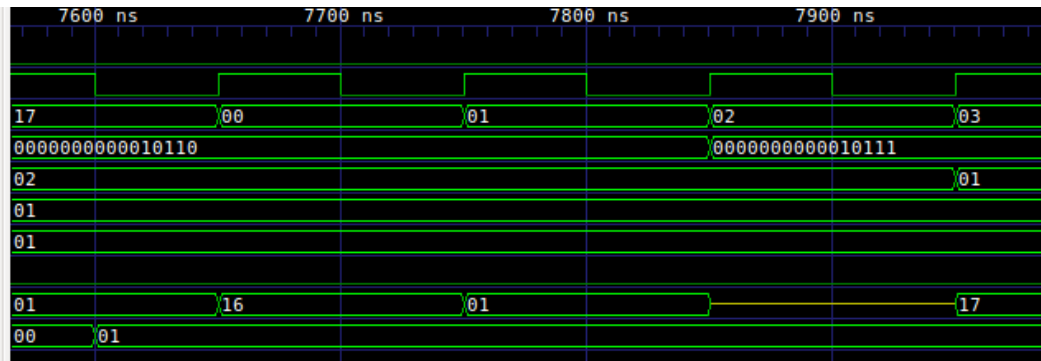
Time
reset=0
clk=0
state[5:0]=00
pc[15:0]=000000
ir[7:0]=09
ac[7:0]=05
r[7:0]=03
z=0
aluresult[7:0]=1A
result[7:0]=06



 
Time
reset=0
clk=0
state[5:0]=17
pc[15:0]=000000
ir[7:0]=02
ac[7:0]=01
r[7:0]=01
z=0
aluresult[7:0]=01
result[7:0]=01







 Time
reset=0
clk=1
state[5:0]=17
pc[15:0]=000000
ir[7:0]=02
ac[7:0]=03
r[7:0]=02
z=0
aluresult[7:0]=03
result[7:0]=01



 Time
reset=0
clk=0
state[5:0]=15
pc[15:0]=000000
ir[7:0]=02
ac[7:0]=06
r[7:0]=03
z=0
aluresult[7:0]=1D
result[7:0]=03



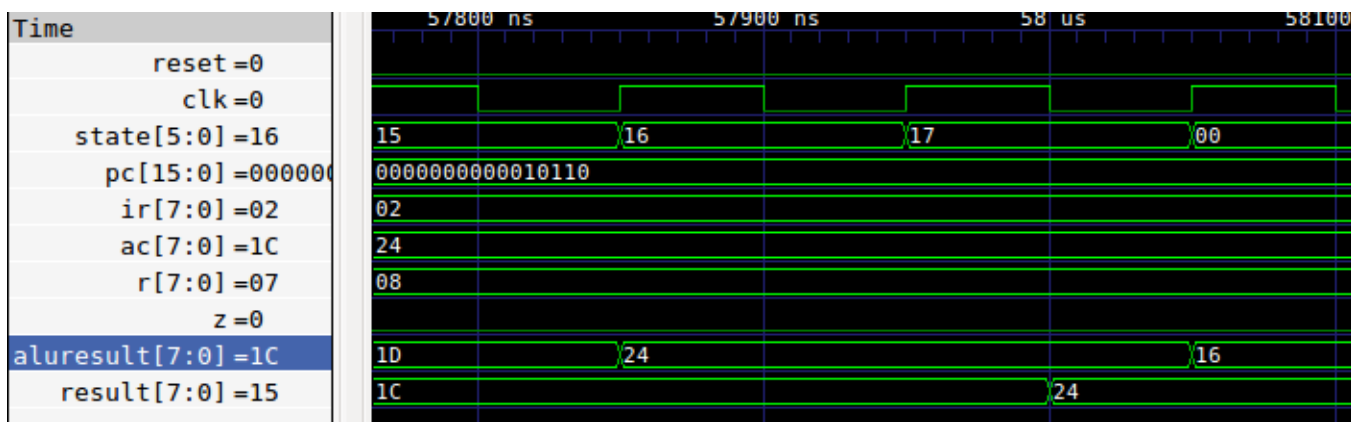   

可以看到仿真结果是正确的，到了 0x24 就不再变化了也就是 36。

